

# Materiales para Circuito con Compuerta NAND

---

Basado en la imagen proporcionada, estos son los componentes típicos necesarios para implementar un circuito lógico utilizando una compuerta NAND:

## Lista de Materiales

- **Circuito Integrado (IC):** 74HC00 o 74LS00 (Cuádruple compuerta NAND de 2 entradas).
- **Protoboard:** Placa de pruebas para el montaje.
- **Fuente de Alimentación:** Módulo de fuente para protoboard (como el que se ve en la imagen) o baterías de 5V.
- **LEDs:** Para visualizar la salida del circuito.
- **Resistencias:**
  - Para los LEDs: 220Ω o 330Ω (para limitar la corriente).
  - Para los botones (pull-down/pull-up): 10kΩ.
- **Botones pulsadores (Push-buttons):** Para definir los estados lógicos de entrada (0 o 1).
- **Cables Jumper:** Para realizar las conexiones entre los componentes.

Nota: Asegúrese de verificar el datasheet del integrado específico que utilice para asegurar la correcta conexión de los pines de alimentación (VCC y GND).