

LISTA DE MATERIALES

CIRCUITO AND/NAND

Cantidad	Componente	Especificación	Observaciones
2	Transistor NPN	2N2222	Para la lógica
2	Resistor	10 k Ω	Resistores de entrada
1	Resistor	4.7 k Ω	Resistor de carga
1	LED	Rojo o Verde	Indicador de salida
1	Resistor	220 Ω - 470 Ω	Limitador para LED
2	Pulsador	Normalmente abierto	Entradas A y B
1	Fuente	+6V DC	Alimentación
1	Protoboard	Estándar	Base del circuito
Varios	Cables	Calibre 22 AWG	Conexiones