

LISTA DE MATERIALES

CIRCUITO NAND

Cantidad	Componente	Especificación	Observaciones
2	Transistor NPN	2N2222	Transistores principales
2	Resistor	10 k Ω	Resistores de entrada A y B
1	Resistor	4.7 k Ω	Resistor de carga (salida)
2	Pulsador	Normalmente abierto	Entradas A y B
1	Fuente	+6V DC	Alimentación del circuito
1	Protoboard	Estándar 830 puntos	Base del circuito
Varios	Cables	Calibre 22 AWG	Rojo (+), Negro (GND), otros