

Lista de Materiales

Proyecto: Circuito Lógico Semisumador (Half Adder) en Tinkercad

CANTIDAD	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN Y USO EN EL CIRCUITO
1	Placa de pruebas (Protoboard)	Tamaño estándar. Base para el montaje de todos los componentes y el cableado sin necesidad de soldadura.
1	Suministro de Energía	Portapilas con 2 pilas AA (3V en total). Provee la alimentación eléctrica (VCC y GND) al circuito.
1	Interruptor DIP (DIP Switch)	De 4 posiciones. Se utilizan 2 interruptores para generar las señales de entrada lógicas "A" y "B".
1	Chip 74HC08	Circuito Integrado con 4 compuertas AND de 2 entradas. Se encarga de procesar la salida del Acarreo (Carry).
1	Chip 74HC86	Circuito Integrado con 4 compuertas XOR de 2 entradas. Se encarga de procesar la salida de la Suma.
2	Diodos LED	Color rojo. Actúan como indicadores visuales para las salidas lógicas (un LED para la Suma y otro para el Acarreo).
4	Resistencias	2 resistencias actúan como <i>pull-down</i> para los interruptores y 2 resistencias se usan para limitar la corriente que llega a los LEDs y evitar que se quemen.
Varios	Cables de conexión (Jumpers)	Cables de núcleo sólido (rojo, negro, azul, naranja, amarillo y verde) para enrutar las señales y la energía en la protoboard.